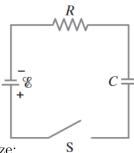
- **Zadanie 1** Przez miedziany przewodnik o średnicy d=2 mm płynie prąd o natężeniu I=2 A. Przyjmując, że każdy atom miedzi dostarcza jednego elektronu przewodnictwa, a gęstość prądu jest stała na całym przekroju przewodu, obliczyć prędkość dryfu elektronów. Gęstość miedzi $\rho=8.96$ g/cm³, masa jednego mola miedzi $\mu=63.54$ g.
- **Zadanie 2** Gęstość prądu wzdłuż walcowego przewodnika o promieniu R zmienia się zgodnie ze wzorem: $J = J_0(1-r/R)$, gdzie r jest odległością od osi walca. Gęstość prądu osiąga maksymalną wartość J_0 na tej osi i maleje liniowo do zera na powierzchni. Obliczyć natężenie prądu wyrażając je przez J_0 i przekrój przewodnika $S = \pi R^2$.
- **Zadanie 3** Dwa akumulatory o siłach elektromotorycznych $\varepsilon_1 = 8$ V, $\varepsilon_1 = 4$ V i jednakowych oporach wewnętrznych r = 4 Ω połączono równolegle. Do tak utworzonej baterii dołączono opór R = 8 Ω .
 - a) Obliczyć natężenia prądów I_1 oraz I_2 płynących przez każdy z akumulatorów.
 - b) Obliczyć napięcie U między biegunami akumulatorów.
- **Zadanie 4** Pojemność w obwodzie (*vide* rysunek) to $C=0.30~\mu\mathrm{F}$, całkowity opór $R=20~\mathrm{k}\Omega$, a SEM baterii to 12 V.



Wyznacz:

- a) stałą czasową;
- b) maksymalny ładunek Q jaki można uzyskać na kondensatorze;
- c) czas jaki potrzeba, aby ładunek Q osiągną 99% swojej wartości;
- d) natężenie prądu I,gdy ładunek Q na kondensatorze ma50%swojej maksymalnej wartości;
- e) maksymalne natężenie prądu w obwodzie;
- f) ładunek Q na kondensatorze, gdy natężęnie prądu ma 20% swojej maksymalnej wartości;
- Zadanie 5 Termometr rezystancyjny, który mierzy temperaturę poprzez pomiar zmiany w oporze przewodnika, zbudowany jest z platyny o oporze 50 Ω (20°C).
 - a) Gdy urządzenie jest zanurzone w naczyniu zawierającym stopiony ind, jego rezystancja wzrasta do 76.8 Ω . Na podstawie tej informacji, należy wyznaczyć temperaturę topnienia indu.
 - b) Ind jest ogrzewany dalej do momentu aż osiągnie temperaturę 235°C. Jaki jest stosunek nowego natężenia prądu I w platynie do natężenia $I_{\rm tt}$ w temperaturze topnienia?

Potrzebne dane proszę znaleźć w tablicach.